
# Répétition installations de sonnerie

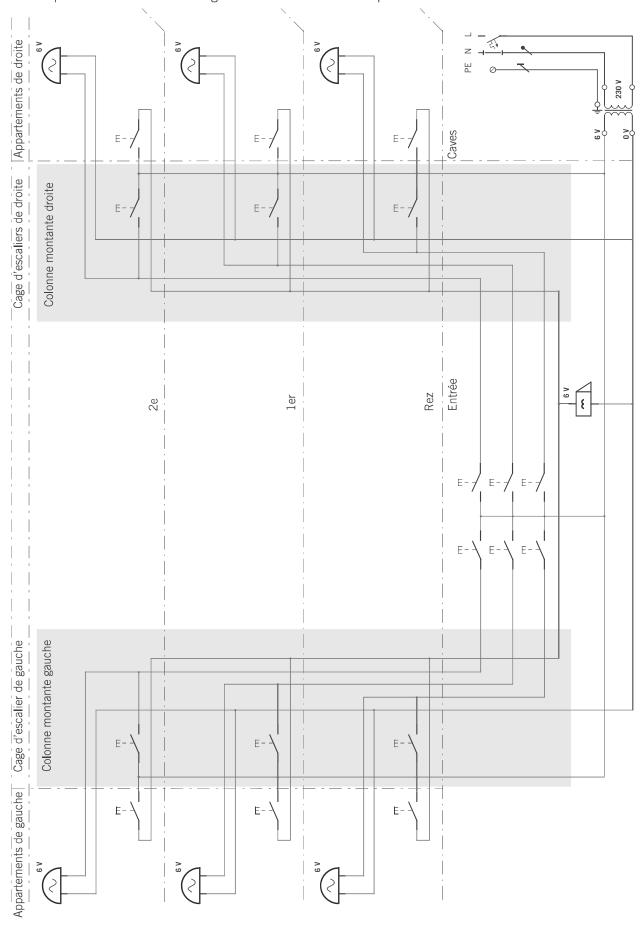1. Compléter le schéma de montage de l'installation sonnerie pré-dessinée.




115

Répétition installations de sonnerie


1re et 2e année d'apprentissage

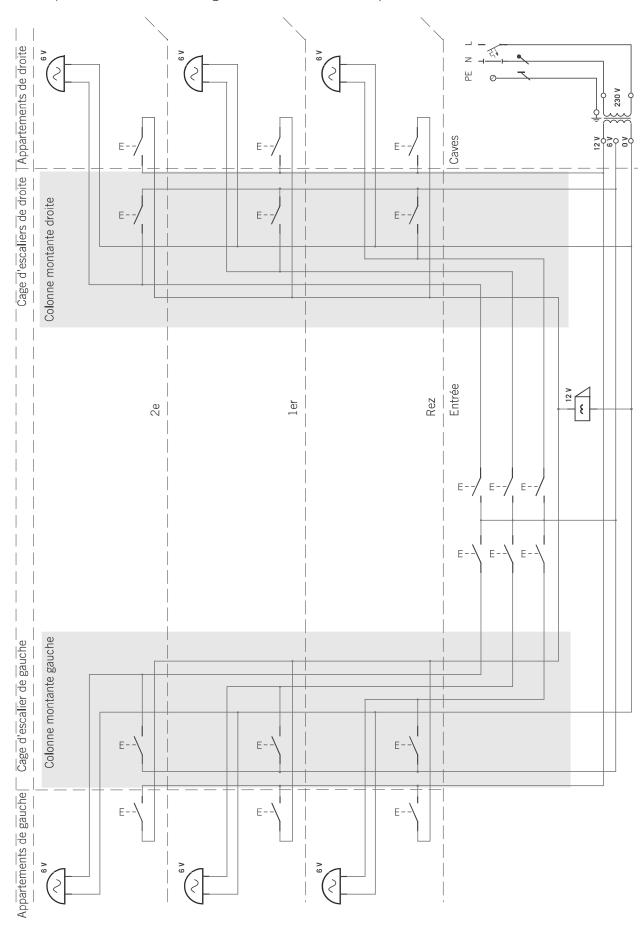
2. Compléter le schéma de montage de l'installation sonnerie pré-dessinée.



### 3. Compléter le schéma de principe des installations de sonnerie des exercices 1 + 2.

### Schéma de principe de l'exercice 1

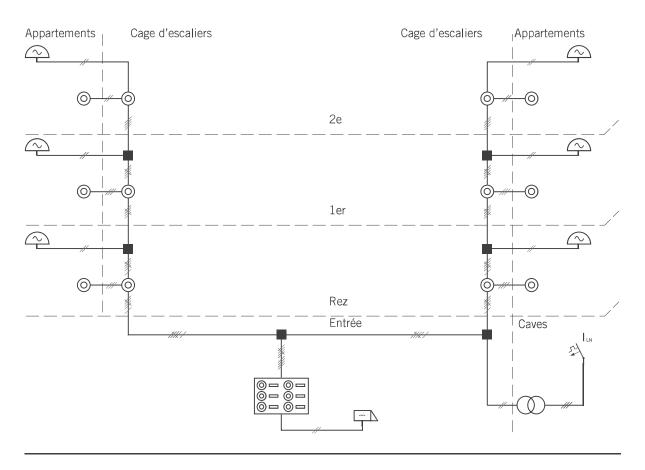

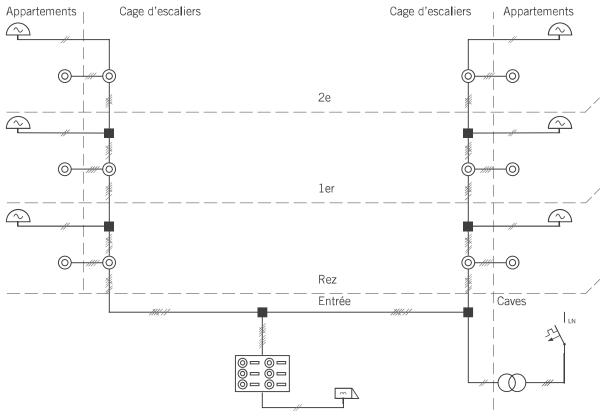

117

Répétition installations de sonnerie

1re et 2e année d'apprentissage

## Répétion circuit pas à pas

#### Circuit pas à pas


- 1. Comment peut aussi être nommé le circuit pas à pas?
- Circuit à impulsion de courant
- 2. Comment un circuit pas à pas est-il activé?
- Par des impulsions de poussoirs
- 3. a) Comment se nomme la représentation ci-contre?


Diagramme de fonctions

- b) Compléter les impulsions nécessaires venant des poussoirs.
- Poussoir S ON Contact Q. OFF
- 4. a) Compléter le schéma développé (avec légendes).
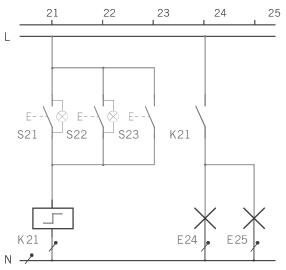
#### Appareils:

- 3 boutons-poussoirs, dont 2 avec lampe d'orientation
- 2 lampes 230 V
- b) Transposer le schéma développé en un schéma de montage.



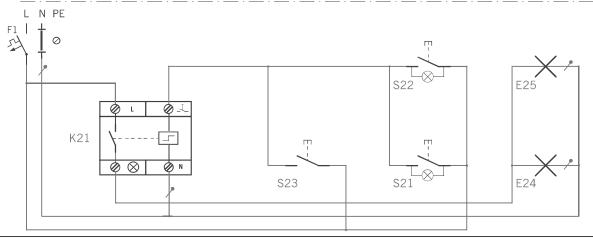

5. Quels sont les principaux avantages du circuit pas à pas par rapport aux circuits sch 3 et sch 6?

Les circuits de commande et de force sont (galvaniquement) séparés

Les circuits de commande et de force peuvent être utilisés avec des tensions différentes.

Développement simple:

les poussoirs supplémentaires sont simplement branchés en parallèle avec les autres.


Répétion circuit pas à pas


118

# Répétition minuterie


#### Minuterie

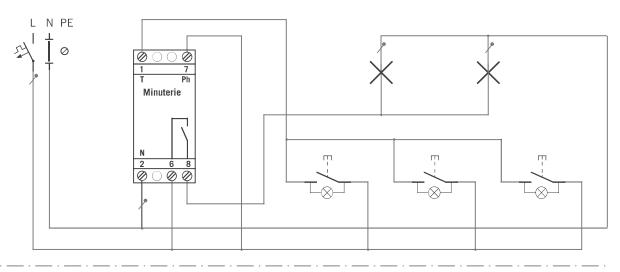1. Compléter les schémas de montage avec deux relais-minuterie de fabricants différents.



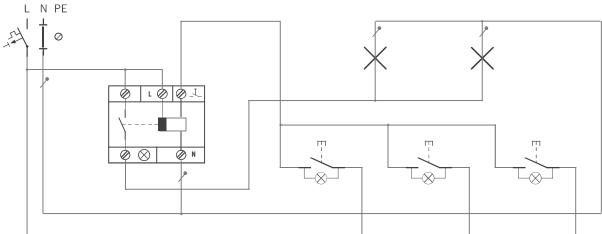

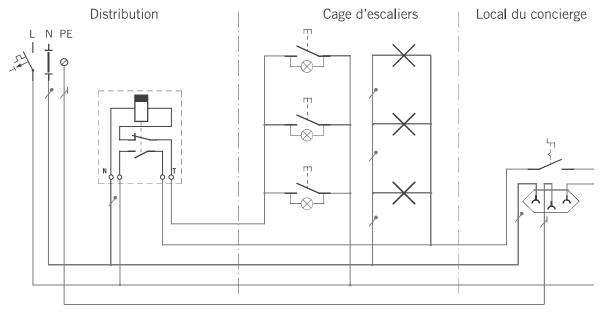2. Compléter la commande par minuterie existante en y installant un interrupteur de pontage externe dans le local du concierge.



1re et 2e année d'apprentissage