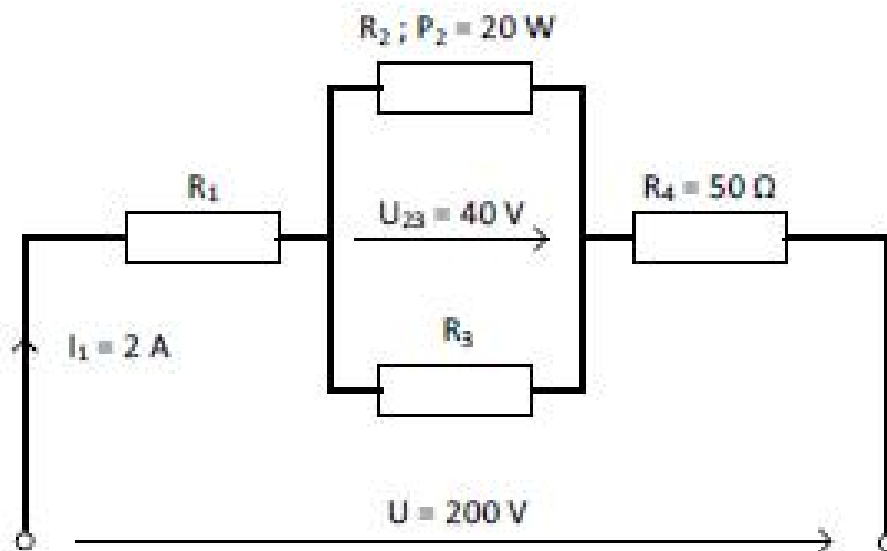


## Révision circuit mixtes

### 7. Circuit mixte

Calculez pour ce circuit:



1. le courant circulant dans  $R_2$ .

Rép : 0.5 A

2. la tension aux bornes de  $R_4$ .

Rép : 100 V

3. la résistance  $R_3$ .

Rép : 26.7  $\Omega$