
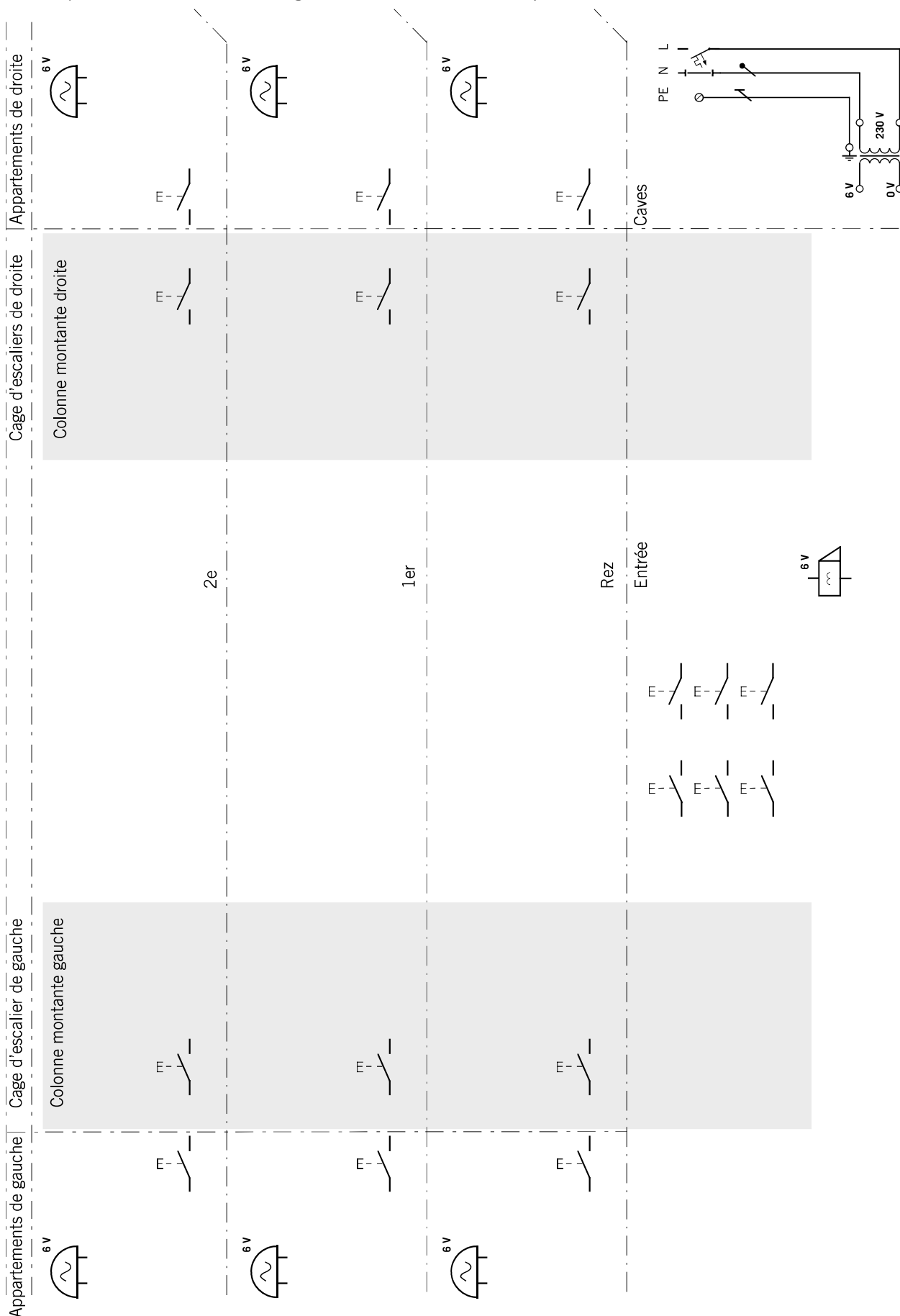


Répétition installations de sonnerie

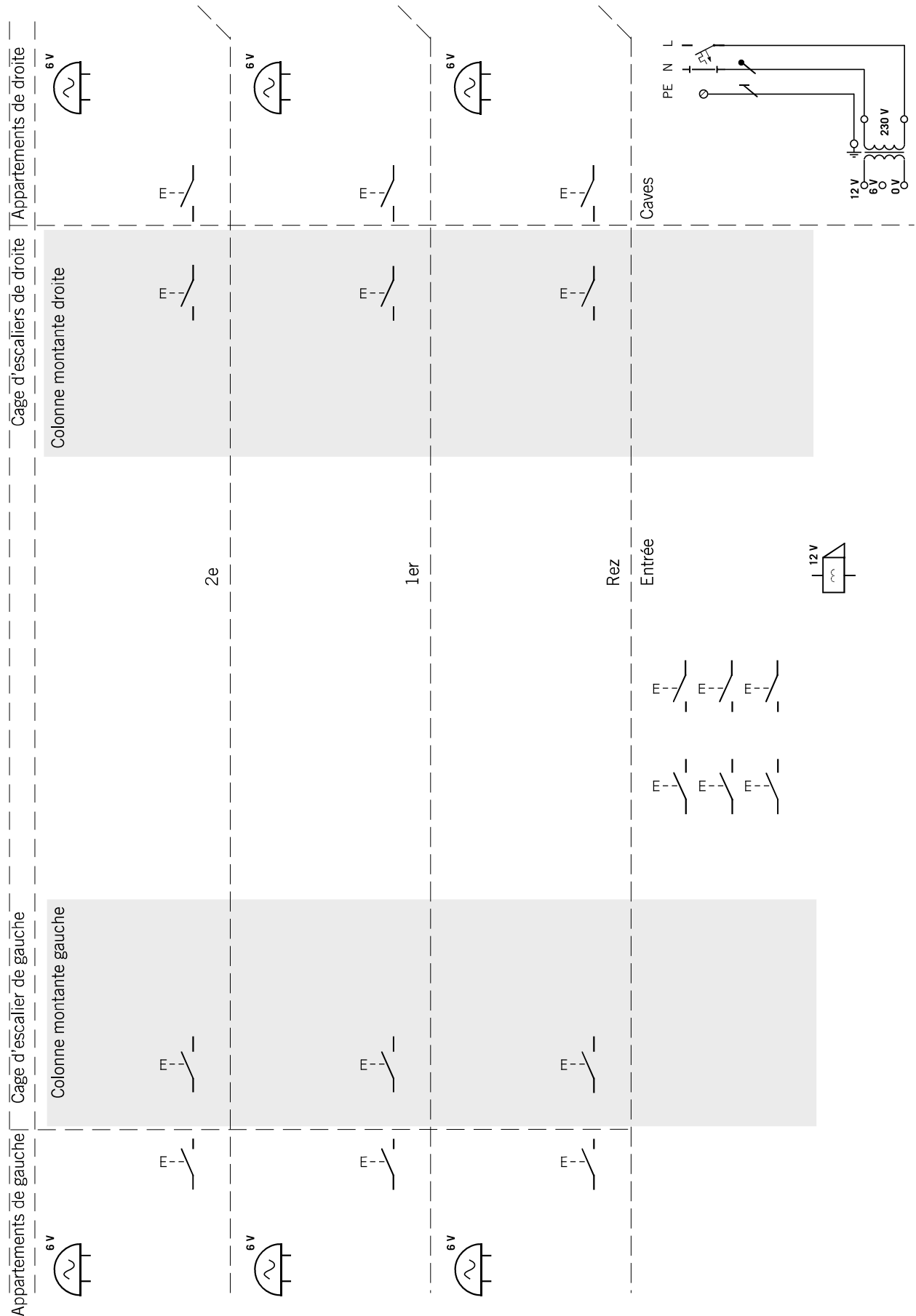1. Compléter le schéma de montage de l'installation sonnerie pré-dessinée.





2. Compléter le schéma de montage de l'installation sonnerie pré-dessinée.



3. Compléter le schéma de principe des installations de sonnerie des exercices 1 + 2.

Schéma de principe de l'exercice 1

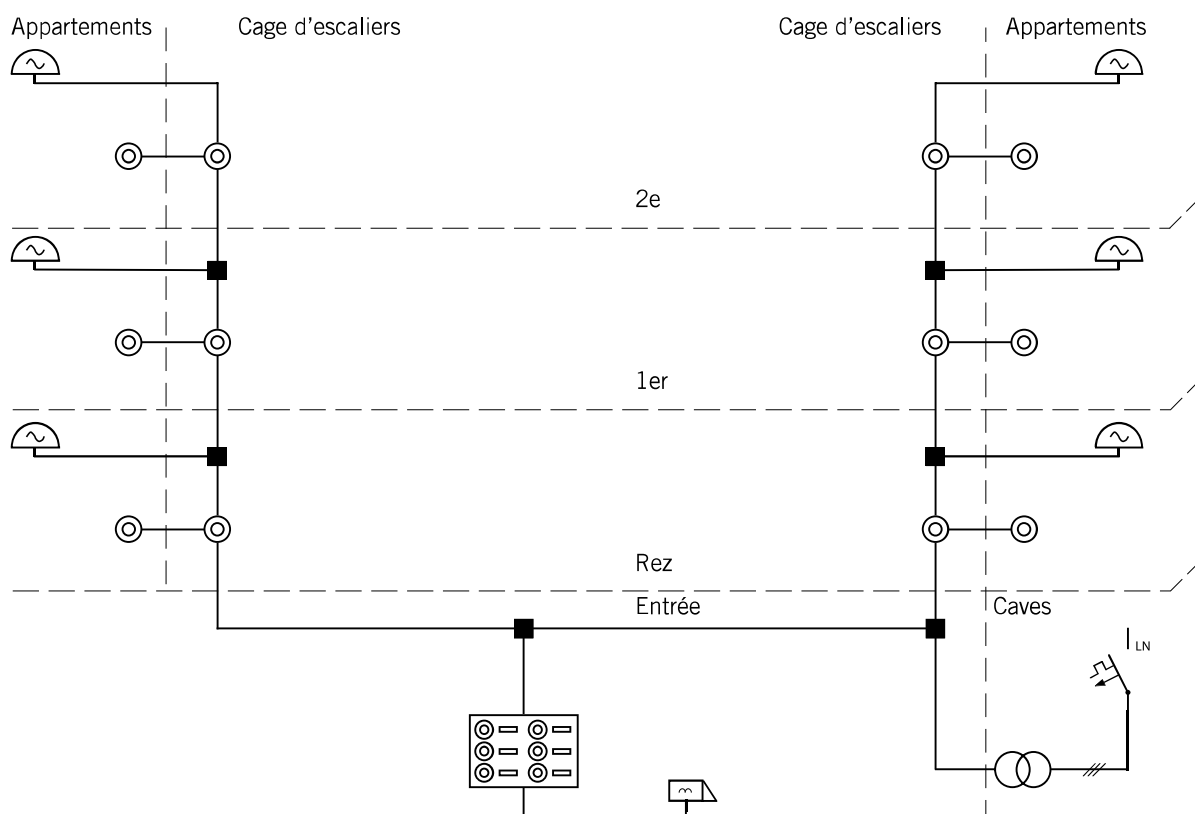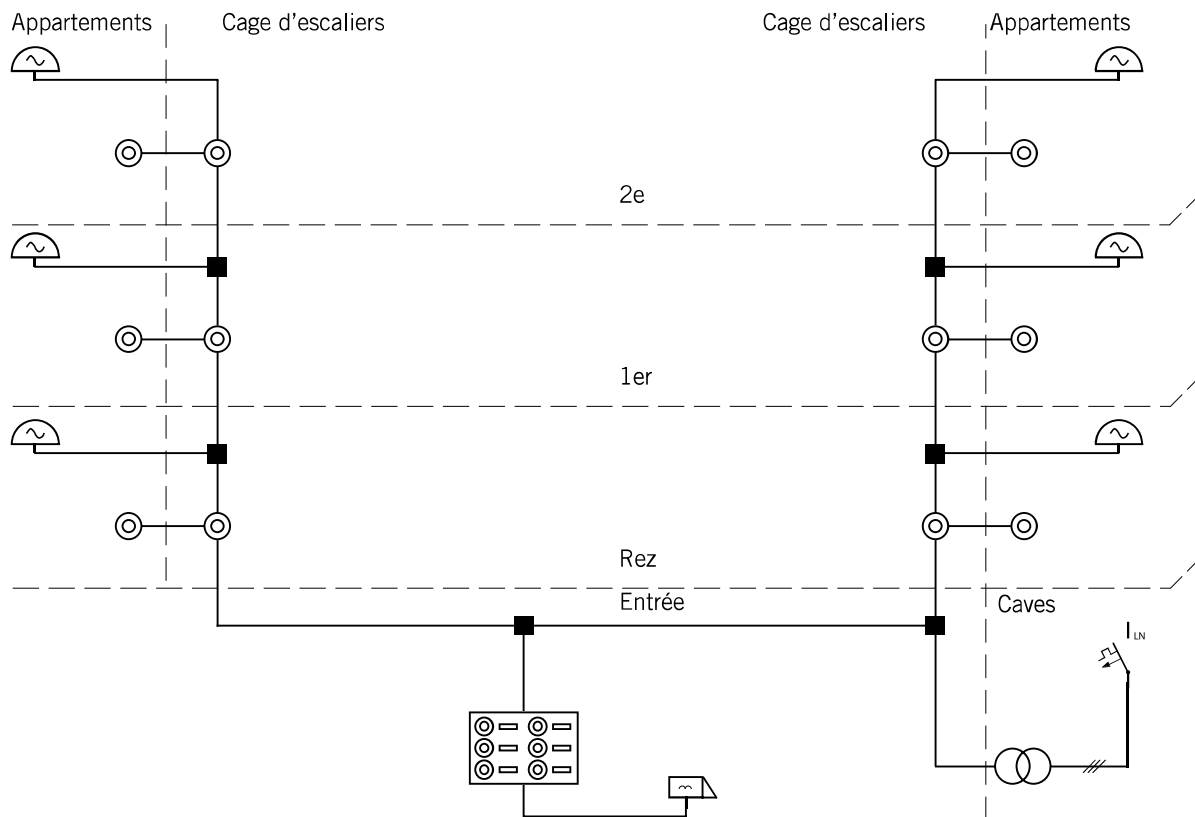

Répétition circuit pas à pas


Circuit pas à pas

1. Comment peut aussi être nommé le circuit pas à pas?


2. Comment un circuit pas à pas est-il activé?

3. a) Comment se nomme la représentation ci-contre?

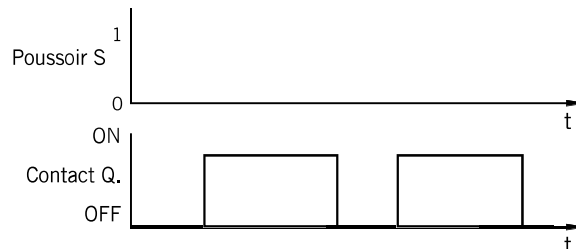b) Compléter les impulsions nécessaires venant des poussoirs.



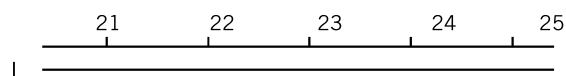
4. a) Compléter le schéma développé (avec légendes).



Appareils:

- 3 boutons-poussoirs, dont 2 avec lampe d'orientation
- 2 lampes 230 V

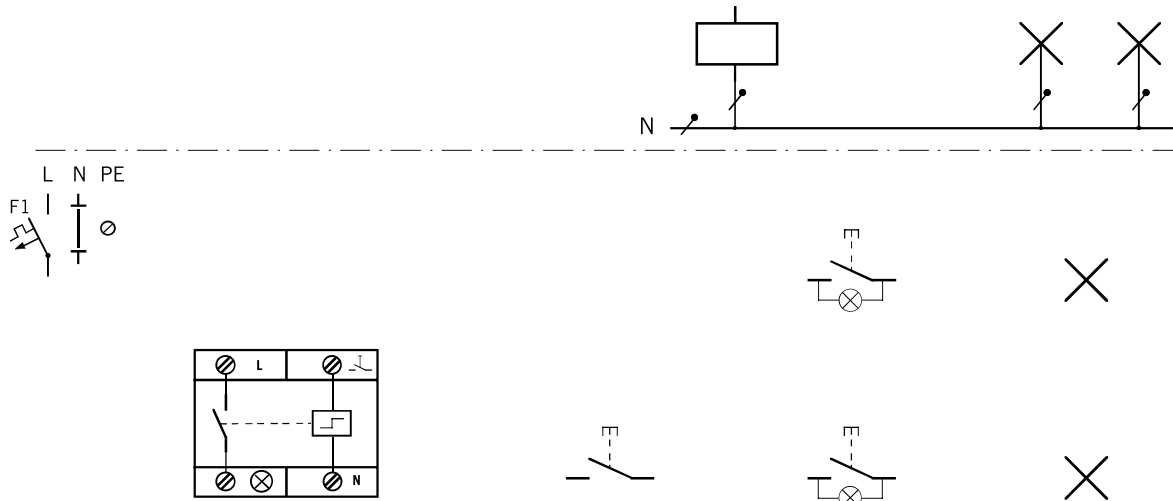b) Transposer le schéma développé en un schéma de montage.







5. Quels sont les principaux avantages du circuit pas à pas par rapport aux circuits sch 3 et sch 6?

Répétition minuterie



Minuterie

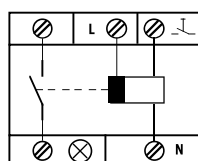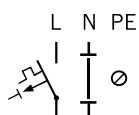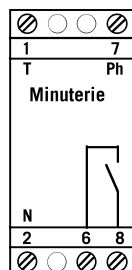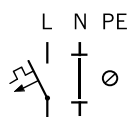1. Compléter les schémas de montage avec deux relais-minuterie de fabricants différents.



2. Compléter la commande par minuterie existante en y installant un interrupteur de pontage externe dans le local du concierge.


Distribution

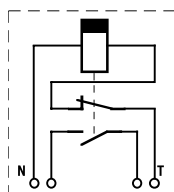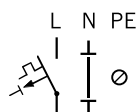

Cage d'escaliers




Local du concierge

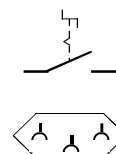

Répétition par impulsion

Commande par impulsion: enclenchement à 2 endroits

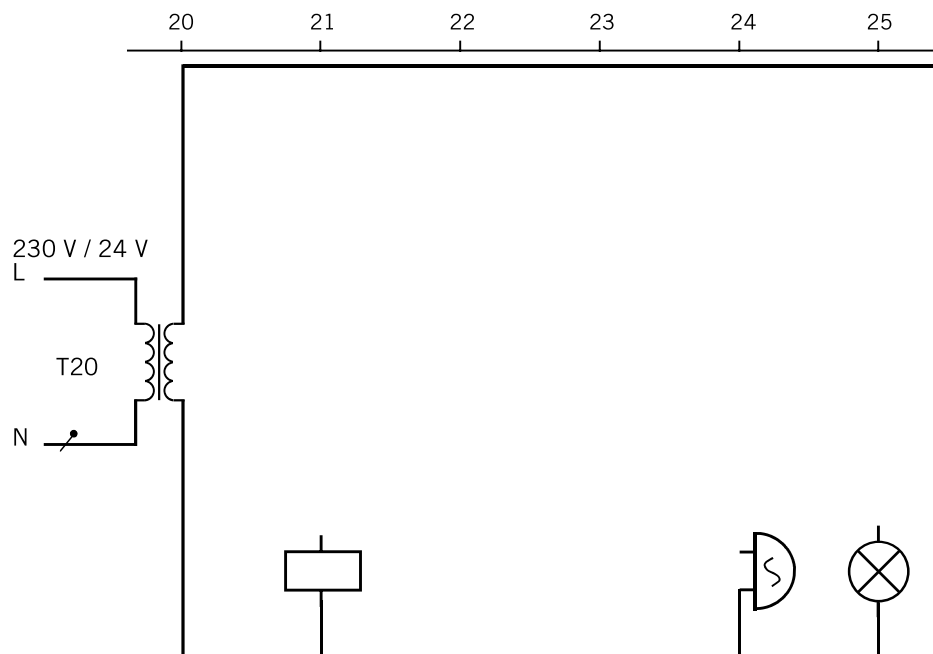1. a) Compléter le schéma développé de la commande par impulsion pour deux endroits d'activation.
- b) Désigner tous les éléments avec des lettres et des chiffres.



2. Dessiner le schéma de montage du schéma ci-dessus.

☞ Cocher dans le schéma développé les fils que vous venez de reporter.

