

OE d1.3 — Phase 1 : Identification de la situation

Situation métier : d1 — Procéder à la première vérification de l'installation électrique, créée par ses propres soins, parallèlement à la construction, et mettre l'installation en service	OE traité : d1.3
Énoncé officiel : Ils appliquent les mesures nécessaires conformément à la première vérification. (C3)	Niveau taxonomique : C3 — Appliquer
Périodes EP : 20 périodes (1re année, S1 + S2)	Phase DpS : Phase 1 — Identification de la situation
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- **d1.3 — Ils appliquent les mesures nécessaires conformément à la première vérification — Taxo C3 — Lieu EP**
- d1.4 — Ils utilisent correctement les appareils de mesure — Taxo C3 — Lieu EP
- d1.6 — Ils décrivent le fonctionnement des installations créées par leurs propres soins — Taxo C2 — Lieu EP


→ **Cette fiche développe uniquement : d1.3 — lieu EP**

Contexte chantier


Vous êtes en 1re année de formation à l'atelier d'électricité de l'EPSIC. Sur votre panneau d'exercice, vous venez de terminer le câblage d'un circuit d'éclairage simple : une pile d'alimentation, un interrupteur et une lampe témoin, reliés par des conducteurs aller et retour.

Avant toute mise sous tension, votre formateur exige que chaque montage soit contrôlé par son auteur. C'est une règle systématique à l'atelier, identique à ce qui se pratique sur un vrai chantier lors de la première vérification d'une installation neuve : on ne met jamais un circuit sous tension sans l'avoir vérifié.

Représentation réelle

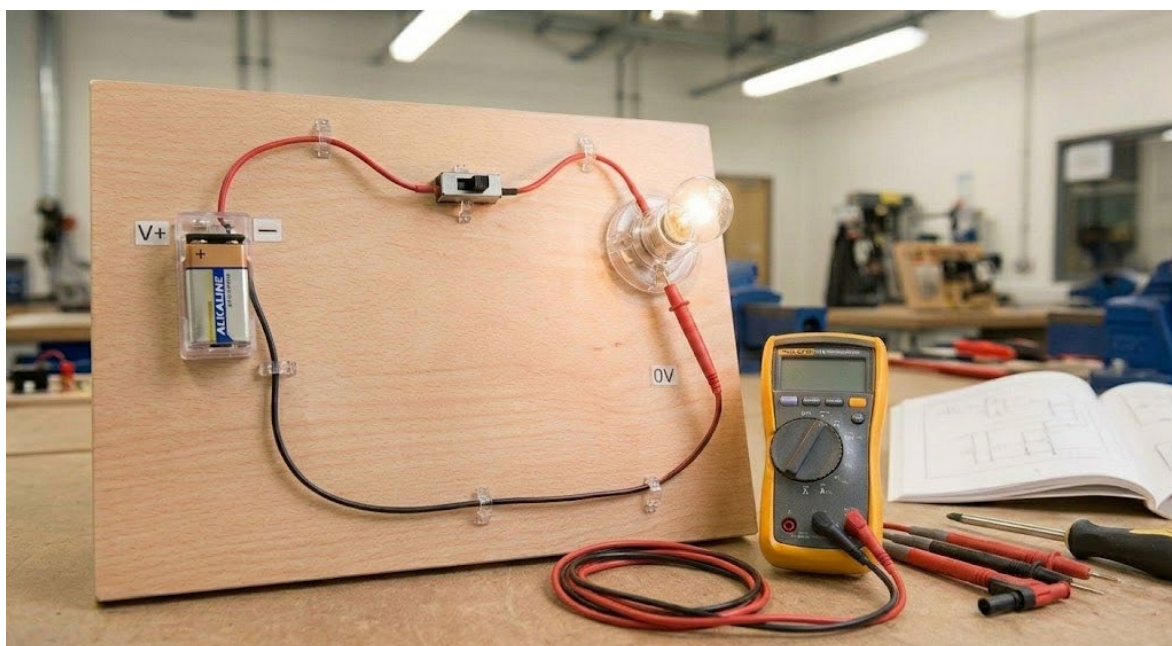

Représentation schématique

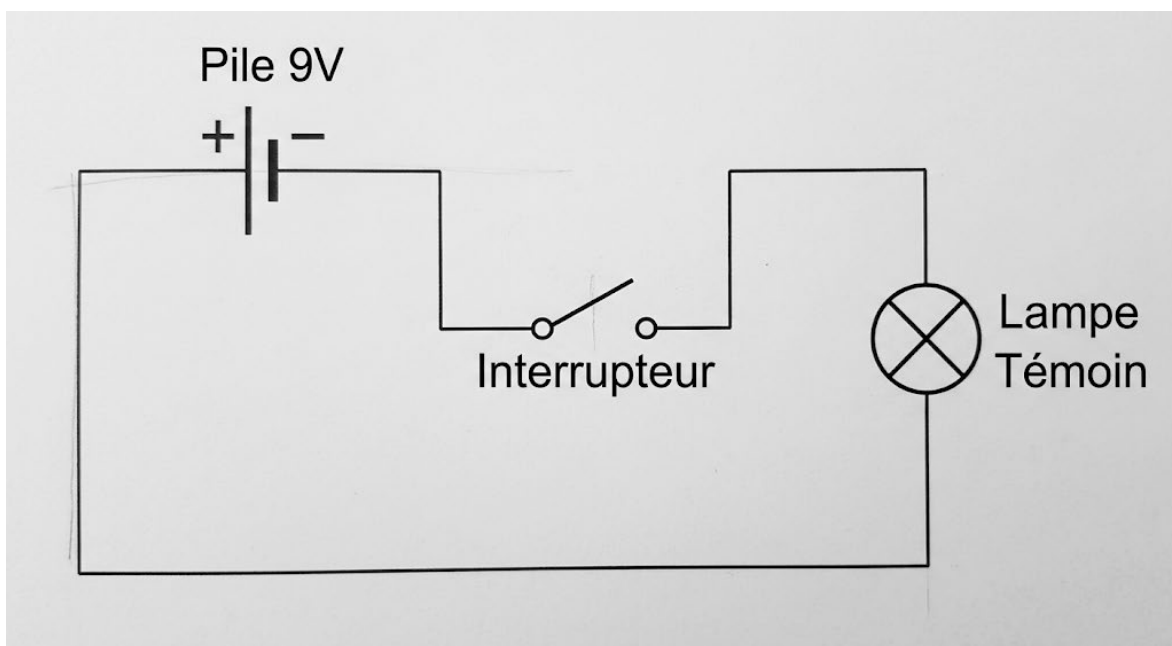

Mandat

Votre formateur vous demande : « Avant de mettre votre montage sous tension, contrôlez-le. Identifiez chaque composant de votre circuit, mesurez la tension, le courant et la résistance avec les appareils adaptés, puis vérifiez par le calcul que vos valeurs respectent la loi d'Ohm. Vous me présenterez votre tableau de mesures avant la mise en service. »

Livrables attendus

- ☐ Un schéma de votre circuit, avec chaque composant identifié (générateur, consommateur, interrupteur, conducteurs aller/retour)
- ☐ Un tableau de mesures (U, I, R) réalisé avec les appareils appropriés, correctement branchés
- ☐ Une vérification par le calcul (loi d'Ohm) montrant que vos valeurs mesurées sont cohérentes entre elles

Ce que vous allez apprendre

À la fin de cette séquence, vous serez capable de :

- Représenter un circuit électrique simple et identifier ses composants (générateur, consommateur, interrupteur, conducteurs)
- Mesurer la tension, le courant et la résistance avec les appareils de mesure adaptés, correctement branchés
- Appliquer la loi d'Ohm ($I = U / R$) pour vérifier la cohérence de vos mesures
- Distinguer un conducteur d'un isolant, et une tension continue d'une tension alternative