

d) installations force et chaleur

	interrupteur sch 0,3 pôles
	prise T 15
	moteur
	chauffe-eau
	appareil électrique, symbole général
	plan de cuisson
	four
	réfrigérateur
	congélateur
	lave-vaisselle
	lave-linge
	sèche-linge
	radiateur infrarouge

e) téléphone / TV










	prise téléphonique RJ 45
	armoire de commutation
	prise TV

f) sonnerie et interphone

	poussoir sonnerie
	sonnerie
	gâche, ouvre-porte
	poste d'appartement
	poste extérieur

Installations à courant fort

Symbole

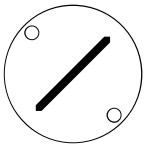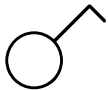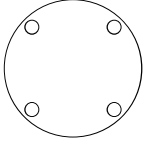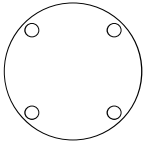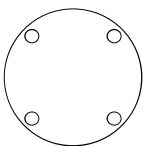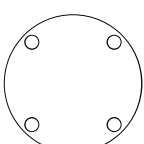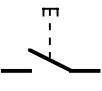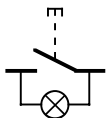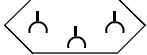Descriptif	Symbole pour schémas	Interrupteur rotatif	Symbole plan
Sch__ Nom: _____ Activé par: <u>pression</u>		 0 - 1	
Sch__ Nom: _____ Activé par: <u>bascule</u>			
Sch__ Nom: _____ Activé par: <u>rotation</u> (n'existe pas en poussoir)			
Sch__ Nom: _____ Activé par: <u>pression</u>			
Sch__ Nom: _____ Activé par: <u>pression</u>			
_____	 		
_____	 		
_____		T 12 triple 1 com Type 13	

Remarque préliminaire




Selon la NIBT, un conducteur de protection (PE) est tiré sur les points lumineux!

Pour une vue d'ensemble claire, nous renonçons en partie à la représentation du conducteur de protection dans nos circuits

Interrupteur sch 0

Plan de situation / plan d'installation

Technique d'installation: **AP** / ENC

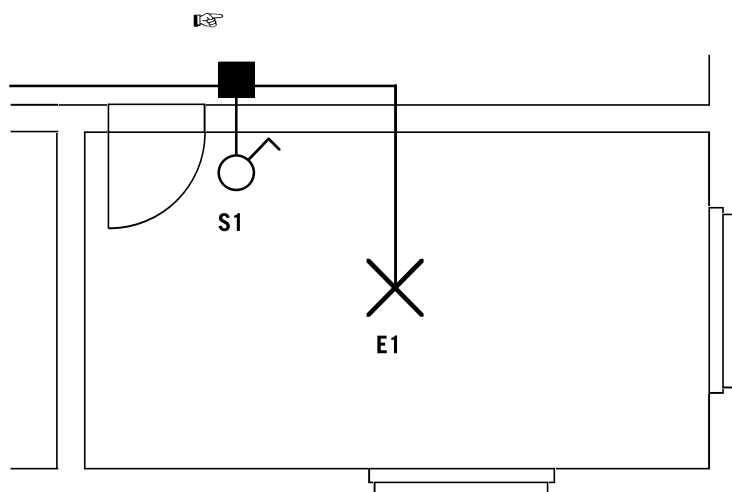

Symboles

boîte de dérivation
avec bornes

interrupteur sch 0
(symbole pour plans)


plafonnier avec ampoule
à incandescence

interrupteur sch 0
(symbole pour schémas)

Utilisation du sch 0

-
-
-

Schéma de montage

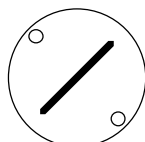

Remarque: Dans la pratique, les fabricants ne construisent qu'un seul interrupteur. Il peut être utilisé en fonction Sch 0, Sch 3 ou même Sch 6.

Schéma développé




L 2

N

Interrupteur sch 1

Plan de situation / plan d'installation

Technique d'installation: **AP** / ENC

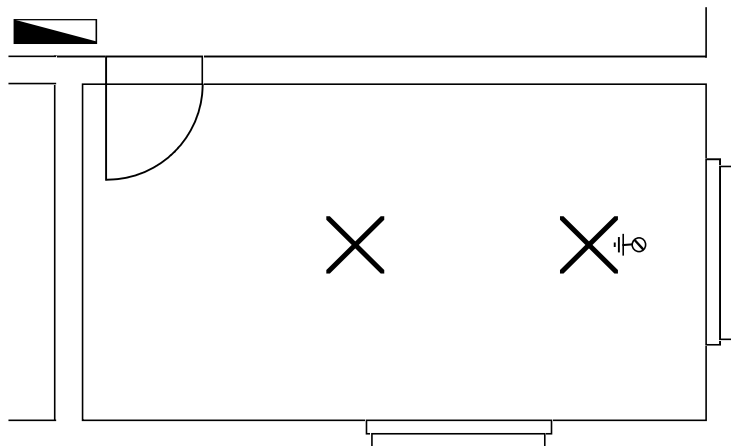

Symboles

Distribution /
distribution secondaire
(tableau) TDS

Interrupteur sch 1

Disjoncteur de cana-
lisation 1L + N

Luminaire avec boîtier
métallique (par ex.
lampes fluo)
= raccordement du
conducteur de pro-
tection (PE)

Utilisation du sch 1

-
-

Schéma de montage


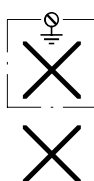
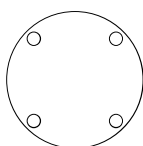
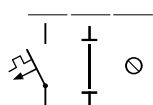
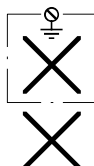
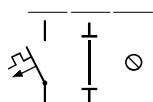


Schéma développé

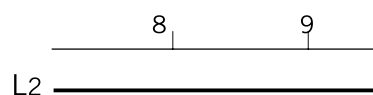


Remarque: l'interrupteur sch 1,
est remplacé actuellement par l'interrupteur sch _____.

Interrupteur sélectif sch 2

Plan de situation / plan d'installation

Technique d'installation: AP / **ENC**

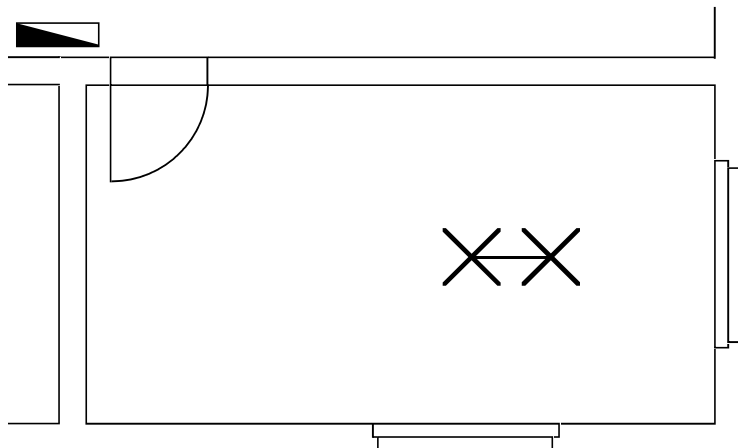

Utilisation du sch 2

L'utilisation du sch 2 comme commutateur dans les circuits lumière est très rare:

- lampe de chambre noire lors de développement de film






Comme moyen de commande:

- commutation manuel / automatique
- commutation lors de commande marche avant / marche arrière
- changement de mode été / hiver, par exemple pour les chauffages

Particularités:



Les interrupteurs sch 2 sont pratiquement toujours rotatifs.

Schéma de montage

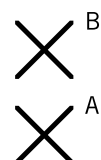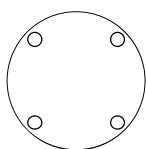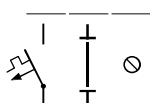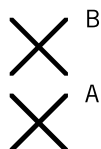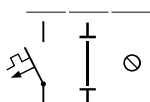

Commande successive:

Schéma développé

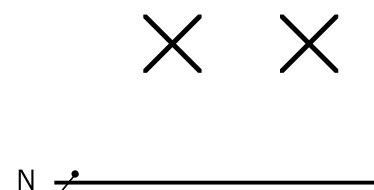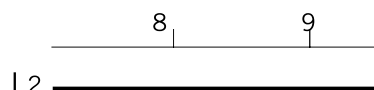

Résumé 1 des différents moyens d'enclenchement de circuits

Il est possible d'activer une lampe (ou un groupe de lampes) à partir d'un lieu de commande. Le conducteur de phase arrive à la douille de la lampe par l'intermédiaire de l'interrupteur à pied, tandis que le conducteur neutre est directement relié à l'anneau extérieur de la douille.

Dessiner deux lampes à déclencher. Utiliser un **interrupteur à poussoir**.

Nom du circuit: **encl. / décl.**

Symbole: **sch 0**



Nombre de lieux
de commutation: _____

Interrupteur requis: _____

Nombre de récepteurs:
(ou groupe de récepteurs) _____

L

N



Utilisation:

Il est possible d'activer deux lampes (ou deux groupes de lampes) à partir d'un lieu de commande. Le conducteur polaire arrive à chacune des lampes par un retour de lampe indépendant. Dessiner deux lampes à enclenchement indépendant au moyen d'un **interrupteur à bascule Sch 1**.

Nom du circuit: **interrupteur Sch 1**

Symbole: **sch 1**





Nombre de lieux
de commutation: _____

Interrupteur requis: _____

Nombre de récepteurs:
(ou groupe de récepteurs) _____

L

N

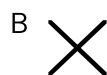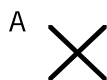

Utilisation:

Il est possible d'enclencher ou de déclencher deux lampes (ou deux groupes de lampes) à partir d'un seul point d'allumage. A la différence du circuit en Sch 1, les deux lampes ne peuvent jamais être enclenchées simultanément. Le conducteur polaire arrive à chacune des lampes par un retour de lampe indépendant. Dessiner les deux lampes à enclenchement sélectif au moyen d'un **interrupteur rotatif Sch 2**.

Nom du circuit: **interrupteur sélectif**

Symbole: **sch 2**



Nombre de lieux
de commutation: _____

Interrupteur requis: _____

Nombre de récepteurs:
(ou groupe de récepteurs) _____

L

N



Utilisation:

Commutation Sch 3

Plan de situation / plan d'installation AP


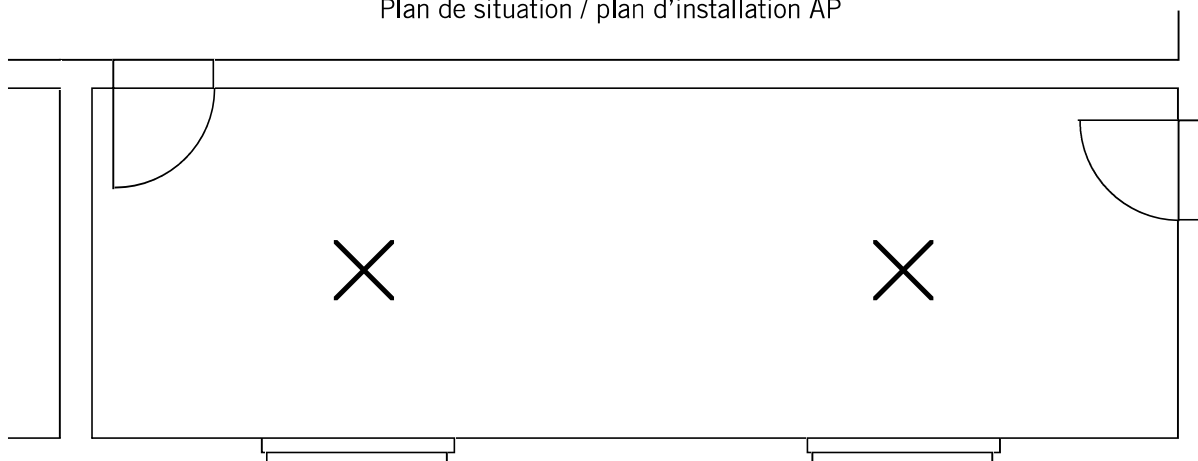


Schéma de principe

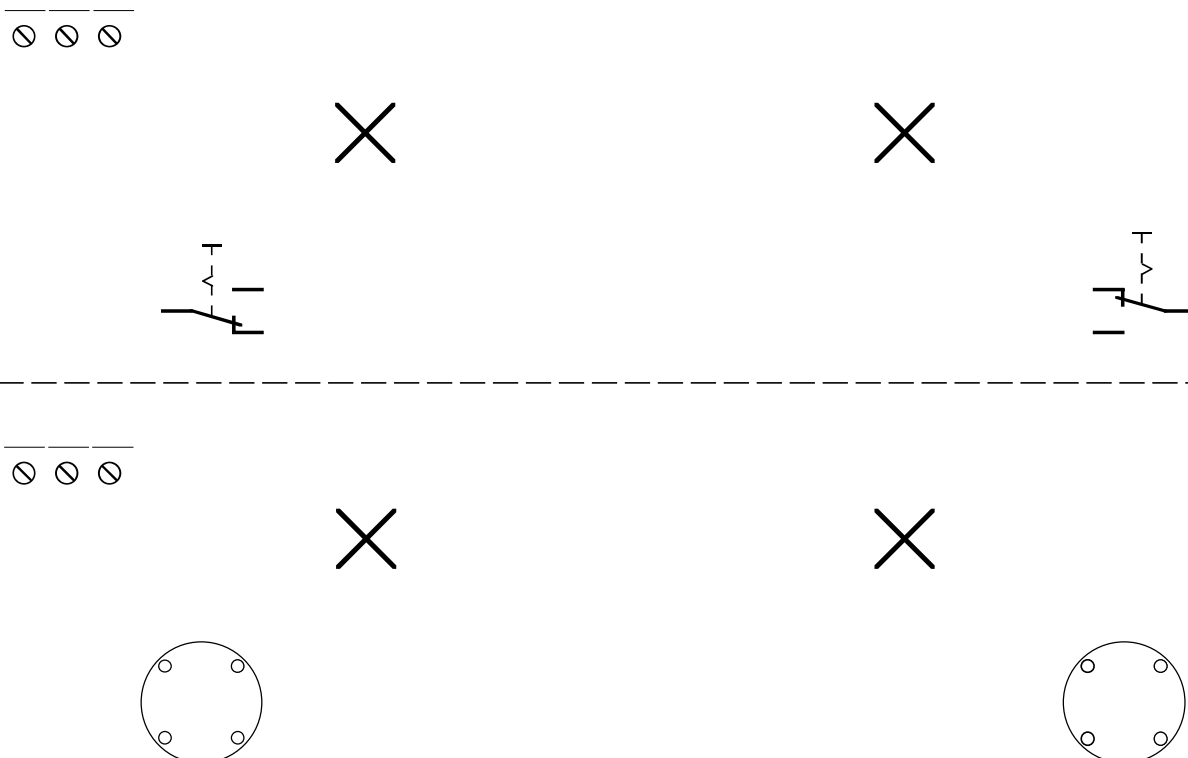

Schéma de montage



Détermination du nombre de conducteurs en sch 0

Tâche 1

Pour la détermination du nombre de conducteurs dans un tube, il est impératif de se représenter le circuit correspondant et réfléchir en «schéma de montage en tubes».

Pour la désignation, il existe différentes techniques. La plus exacte est de nommer la fonction des conducteurs comme L, N, etc, pour les autres, le nombre de conducteurs est donné par le nombre de traits correspondant ou par des chiffres.

Fonctions des conducteurs:

L = phase

N = neutre

PE = conducteur de protection

C = communs

RL = retour de lampe (RLA, RLB...)

Schéma de montage: 1 plafonnier avec carcasse métallique en déclenchement

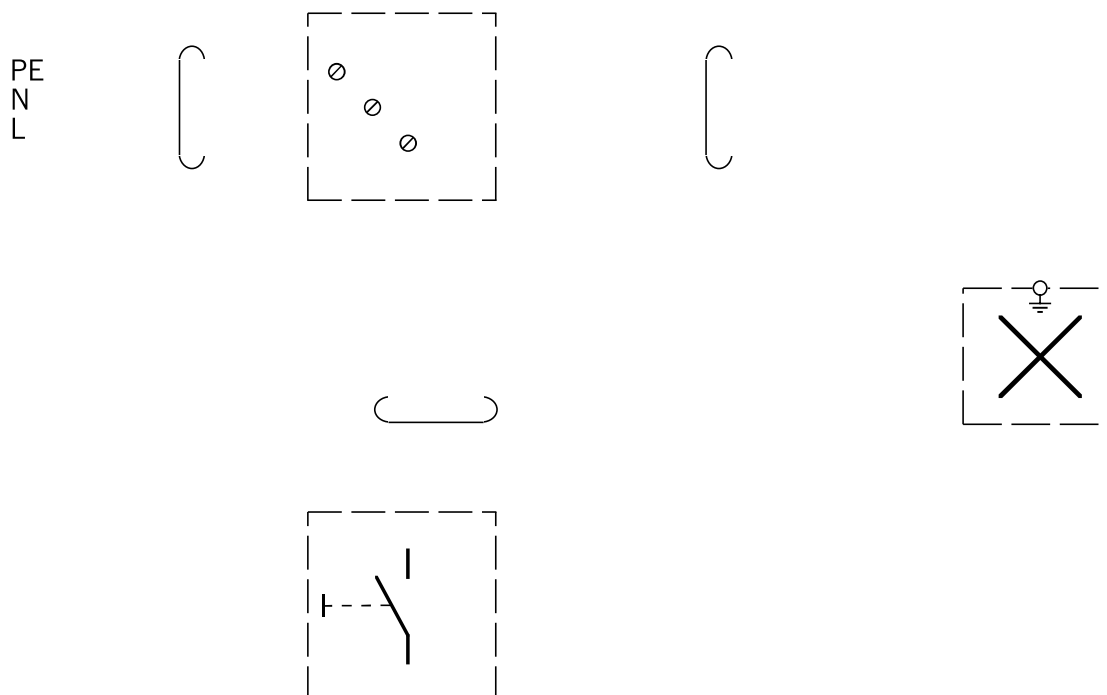


Schéma de principe (schéma d'ensemble)


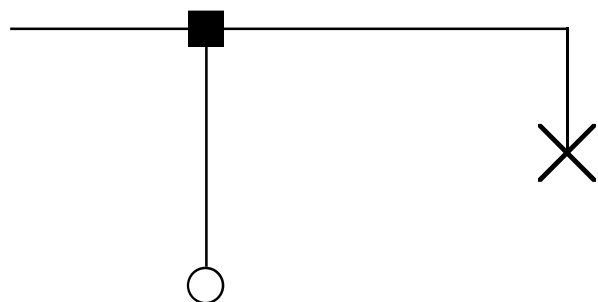


Schéma développé

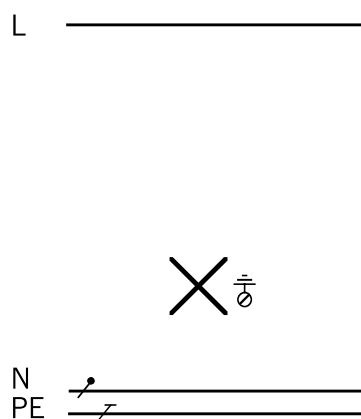

Détermination du nombre de conducteurs (sch 3 + prise)

Tâche 2

Une lampe de couloir (non métallique) peut être enclenchée ou déclenchée de 2 endroits par des boutons-poussoirs.

Au deuxième bouton-poussoir, une prise type 13 est à monter.

Dessiner le schéma de principe, ainsi que le schéma de montage de l'installation.
Noter le nombre de conducteurs sur le schéma de principe.

Schéma de montage: 1 plafonnier en **commutation va-et-vient**


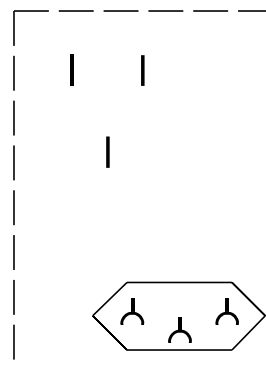
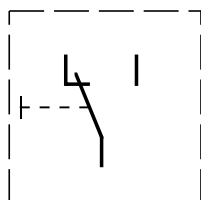
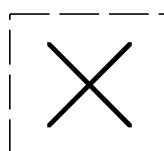


Schéma de principe

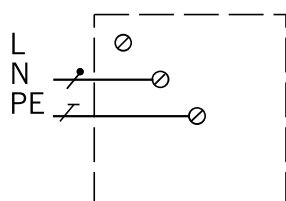