

OE a2.7 — Phase 1 : Identification de la situation

Situation métier : a2 — Préparer la documentation technique relative aux équipements électriques	OE traité : a2.7
Énoncé officiel : Ils élaborent des documents détaillés.	Niveau taxonomique : C3 — Appliquer / Élaborer
Périodes EP : 5 périodes (1re année, S2)	Phase DpS : Phase 1 — Identification de la situation
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :


- a2.1 — Ils décrivent les bases techniques des documentations — Taxo C2 — Lieu EP (30 pér.)
- a2.2 — Ils décrivent les exigences les plus importantes des règles de la technique (NIBT) — Taxo C2 — Lieu EP (10 pér.)
- a2.3 — Ils établissent des dessins et des plans détaillés — Taxo C3 — Lieu EP (20 pér.)
- a2.4 — Ils calculent les conduits et les systèmes de protection — Taxo C3 — Lieu EP (30 pér.)
- **a2.7 — Ils élaborent des documents détaillés — Taxo C3 — Lieu EP (5 pér.)**

→ **Cette fiche développe uniquement : a2.7 — lieu EP**

Contexte chantier

Votre entreprise poursuit la rénovation du studio à Lausanne (voir a2.3). Le plan d'installation vierge de la salle de bains et du coin cuisine a déjà été établi, et les calculs de base ont été vérifiés (a2.4). Avant le début du tirage des câbles, votre chef d'équipe vous demande à présent d'élaborer, à partir de ce plan vierge, le schéma de principe des circuits d'éclairage du séjour et de la cuisine, afin que toute l'équipe dispose des mêmes documents d'exécution.

Plan d'installation cuisine:

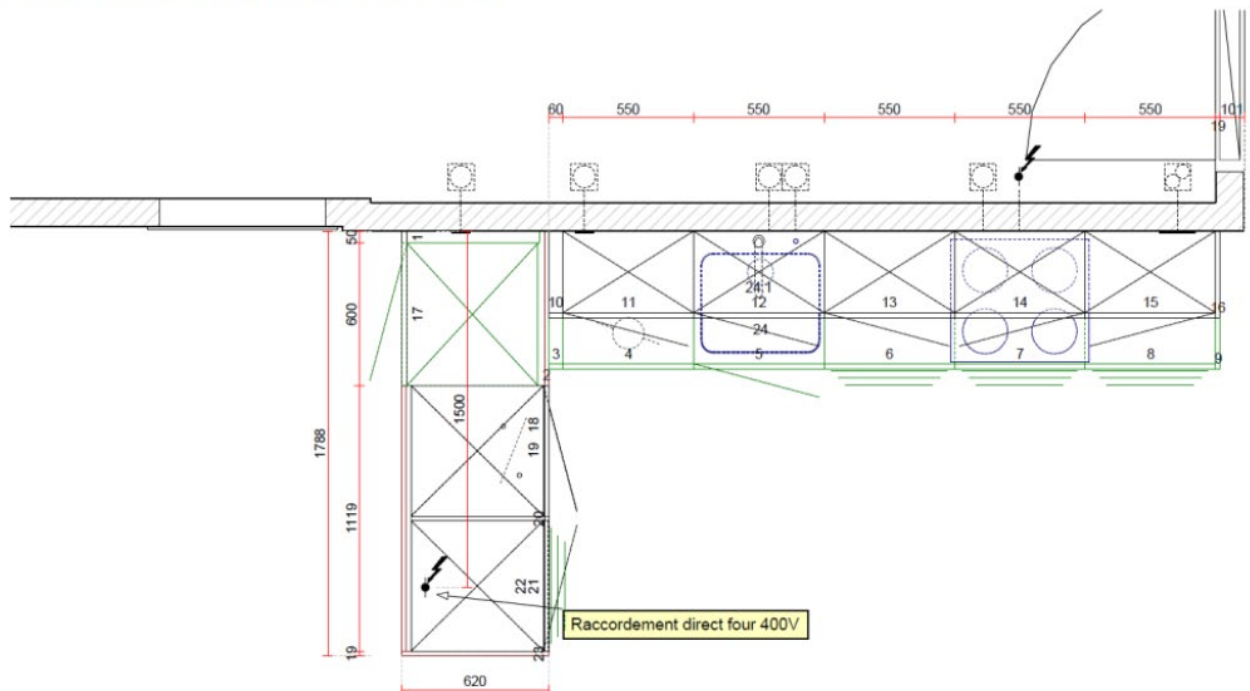

Hauteur standard d'un plafond entre 2.40m et 2.60m dans l'habitation] (si finition pas connue prendre depuis le plafond)

Mandat

Vous devez élaborer le schéma de principe des circuits d'éclairage du séjour et de la cuisine du studio, à partir du plan d'installation vierge déjà établi en a2.3, en réactivant les types de schémas et les symboles normalisés vus en a2.1.

Livrables attendus

- ☐ Schéma de principe du circuit d'éclairage du séjour, élaboré à partir du plan vierge (plafonnier commandé depuis 2 emplacements)
- ☐ Schéma de principe du circuit d'éclairage de la cuisine, élaboré à partir du plan vierge (commande simple + prise commandée, choix du type de spot à encastré)
- ☐ Détermination du nombre de conducteurs sur chaque schéma de principe
- ☐ Vérification de la cohérence entre les schémas de principe et le plan d'installation établi en a2.3

Ce que vous allez apprendre

À la fin de cette séquence, vous serez capable de :

- Réactiver les bases vues en a2.1 (types de schémas, symboles Sch 0 à Sch 6)
- Élaborer un schéma de principe complet à partir d'un plan d'installation vierge
- Appliquer le type de commutation adapté à une situation réelle (logement, maison individuelle, bureau)
- Déterminer le nombre de conducteurs nécessaires à partir d'un schéma de principe